

# 时序逻辑电路的设计

## 状态表的化简

如果两个状态满足：

- 对于各组输入，它们的输出是一样的。
- 对于各组输入，它们的次态
  - 完全相同；
  - 是它们本身，或者交错；
  - 某一后续状态可以合并；
  - 是一个状态对封闭链中的一个，

那么这两个状态可以合并而看成一个。利用这个原理，我们可以对状态表进行化简。

给定一个状态表：

现态 $Q^n$	$Q^{n+1} / Z$	
	$X=0$	$X=1$
a	c / 0	b / 1
b	f / 0	a / 1
c	d / 0	g / 0
d	d / 1	e / 0
e	c / 0	e / 1
f	d / 0	g / 0
g	c / 1	d / 0

画出如下的隐含表（竖列横排掐头去尾）

b						
c						
d						
e						
f						
g						
	a	b	c	d	e	f

然后填表。如果单元格左方和下方对应的两个状态的输出有不同，直接打「×」；如果两组输出相同，如果不仅输出相同，次态也相同或交错（例如， $A \rightarrow B$ ， $B \rightarrow A$ ），打「√」；如果输出相同但是次态有不同，将它们对应的下一跳状态写出来；

b	cf					
c	X	X				
d	X	X	X			
e	be	ae/cf	X	X		
f	X	X	√	X	X	
g	X	X	X	X	X	X
	a	b	c	d	e	f

接着，排查那些没有打「×」或打「√」的单元格，去检查它们对应的下一跳状态，将它们变成「×」或者「√」。

b	√					
c	X	X				
d	X	X	X			
e	√	√	X	X		
f	X	X	√	X	X	
g	X	X	X	X	X	X
	a	b	c	d	e	f

打「√」表示这两个状态可以合并。合并完成的状态表如下：

现态 $Q^n$	$Q^{n+1} / Z$	
	$X=0$	$X=1$
$q_1$	$q_2 / 0$	$q_1 / 1$
$q_2$	$q_3 / 0$	$q_4 / 0$
$q_3$	$q_3 / 1$	$q_1 / 0$
$q_4$	$q_2 / 1$	$q_3 / 0$


# 设计同步时序电路

与 [时序逻辑电路的分析](#) 中的方法完全相反，利用某一触发器来设计同步时序电路的步骤如下：

- 确定**状态和状态转换关系**。可能需要对原始状态图进行化简。
- 画出**状态转换表**。与前面的状态转换表不一样的是，这里的状态转换表多了触发器的输入栏——因为触发器的输入电路是我们需要得到的。
- 利用卡诺图化简得到：
  - 所有触发器的输入方程（和输入与现态有关）；
  - 所有输出项的方程（和输入与现态有关）；
- 画出电路。

下面以「使用 D 触发器设计 1111 检测器」为例。

先画出 Mealy 状态机的状态图：

 


这是它的状态表：

现态	X = 0	X = 1
A	A / 0	B / 0
B	A / 0	C / 0
C	A / 0	D / 0
D	A / 0	E / 1
E	A / 0	E / 1

显然可以将 D 和 E 状态合并，即：

现态	X = 0	X = 1
A	A / 0	B / 0
B	A / 0	C / 0
C	A / 0	D / 0
D	A / 0	D / 1

 一共需要 2 个 D 触发器。为 A、B、C、D 四个状态分别编码 00、01、10 和 11，得到如下的状态图：




注意 10 和 11 对调一下位置，我画反了。


总的状态转换表如下。由于 D 触发器的次态就是 D 的值，填写 D1、D0 两栏十分的方便。

输入 X	现态 Q1	Q0	次态 Q1	Q0	D1	D0	输出 Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1

 画出  $D_1$ 、 $D_0$  和  $Z$  关于  $X$ 、现态  $Q_1$ 、现态  $Q_0$  的卡诺图，圈出各自的最简式。



画出电路：

 

用 Logisim 验证一下（当然考试是不可能验证的了）：

为什么我手画的图那么丑。

