

数字逻辑设计

高翠芸

School of Computer Science

gaocuiyun@hit.edu.cn

Unit 7 组合逻辑元件


- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路

奇偶校验器

- 用来检查数据传输和存取过程中是否产生错误的组合逻辑电路。
(就是检测数据中包含“1”的个数是奇数还是偶数)

- 广泛用于计算机的内存储器以及磁盘等外部设备中

 { 奇偶校验**发生器**: 可产生奇偶校验位, 与数据一起传输或保存
奇偶校验**检测器**: 可以检验所接受数据的正确性



被校验的原始数据和1位校验位组成 $n+1$ 位校验码。



校验码: $n+1$ 位

偶校验位逻辑值的表达式:

$$P_E = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

奇校验位逻辑值的表达式:

$$P_O = A_3 \oplus A_2 \oplus A_1 \oplus A_0$$

偶校验位逻辑值电路是在奇校验位逻辑值电路输出端加非门实现

4位二进制数校验码真值表

$A_3 A_2 A_1 A_0$	P_E	P_O
0 0 0 0	0	1
0 0 0 1	1	0
0 0 1 0	1	0
0 0 1 1	0	1
0 1 0 0	1	0
0 1 0 1	0	1
0 1 1 0	0	1
0 1 1 1	1	0
1 0 0 0	1	0
1 0 0 1	0	1
1 0 1 0	0	1
1 0 1 1	1	0
1 1 0 0	0	1
1 1 0 1	1	0
1 1 1 0	1	0
1 1 1 1	0	1

异或门真值表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

奇偶校验器一般由异或门构成


异或门特性

- 两个输入中有奇数个“1”，输出为1；有偶数个“1”，输出为0。
- 扩展: n 个1位二进制数中有奇数个“1”，输出为1；有偶数个“1”，输出为0。

奇偶校验器


奇偶校验器/产生器:
74xx180、 74xx280

 例) 用9位奇偶校验器74LS280设计一个8位二进制码的**奇校验位**发生器和检测器。



74XX280功能表

A~I	EVEN	ODD
偶数个“1”	1	0
奇数个“1”	0	1

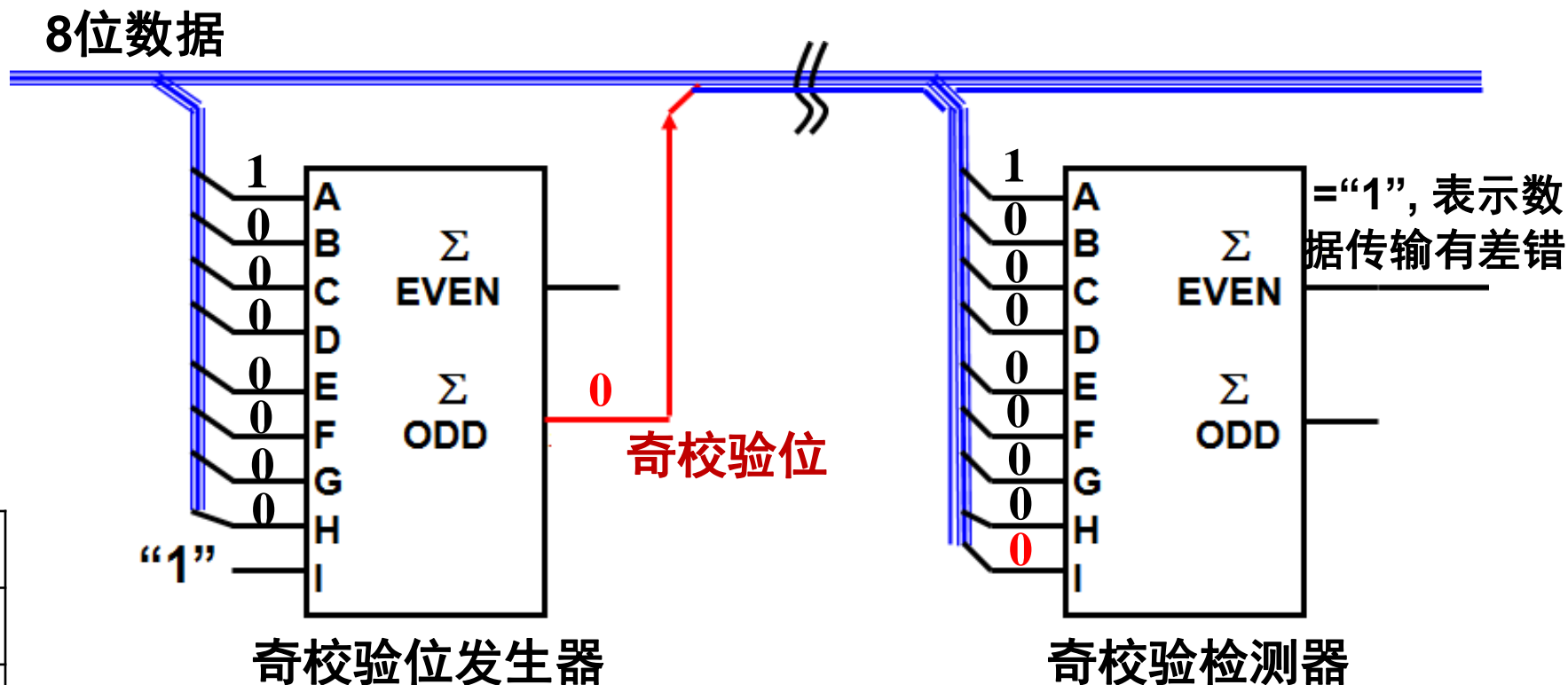

奇偶校验器

奇偶校验实际应用意义


- ① 能够检测传送出错，但不能确定错误位置，不能纠错；
- ② 数据在存储或传送过程中，发生一位错误的可能性占96%以上；
- ③ 电路简单，容易实现，且有实际应用意义。

Unit 7 组合逻辑元件

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路

数值比较器

 - 计算机中对数据的基本处理方法
 - 加、减、乘、除
 - 比较运算
- 数值比较器：一种关系运算电路
 - 能对2个 n 位二进制数 A 和 B 进行比较的多输入、多输出的组合逻辑电路
 - 比较结果： $Y_{A>B}$ 、 $Y_{A<B}$ 、 $Y_{A=B}$




一位数值比较器

真值表


A	B	$Y_{A=B}$	$Y_{A>B}$	$Y_{A<B}$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$\begin{cases} Y_{A=B} = A \odot B \\ Y_{A>B} = A\bar{B} \\ Y_{A<B} = \bar{A}B \end{cases}$$

实现2

 

实现1

 


$$\begin{cases} Y_{A=B} = \bar{A}\bar{B} + AB = (A + \bar{B})(\bar{A} + B) = \overline{(A + \bar{A} + \bar{B})(B + \bar{A} + B)} \\ Y_{A>B} = A\bar{B} = \overline{\overline{A\bar{B}}} = \overline{\overline{A} + B} = A + \overline{(\bar{A} + B)} \\ Y_{A<B} = \bar{A}B = \overline{\overline{\bar{A}B}} = \overline{A + \bar{B}} = \bar{B} + \overline{(\bar{A} + B)} \end{cases}$$

多位数值比较器

- 自高而低逐位比较，只有在高位相等时，才需要比较低位。

接低位芯片的比较结果，用于芯片扩展。

 
比较2个4位二进制数的大小时，3个输入端 $(A=B)_i$ 、 $(A>B)_i$ 、 $(A<B)_i$ 应接100，当 $A_3A_2A_1A_0 = B_3B_2B_1B_0$ 比较器的输出 $Y_{A=B}Y_{A>B}Y_{A<B} = 100$




当 $A_3A_2A_1A_0 = B_3B_2B_1B_0$ ，比较器的输出复现3个输入端 $(A=B)_i$ 、 $(A>B)_i$ 、 $(A<B)_i$ 的状态。

比较输入				级联输入			输出		
A_3 B_3	A_2 B_2	A_1 B_1	B_0 A_0	$(A>B)_i$	$(A<B)_i$	$(A=B)_i$	$Y_{A>B}$	$Y_{A<B}$	$Y_{A=B}$
$A_3 > B_3$	X	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 < B_3$	X	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	X	X	X	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	X	X	X	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	0	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	1	0	1	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	1	1	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	0	1	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	1	1	1	1

数值比较器的级联——①串行方式

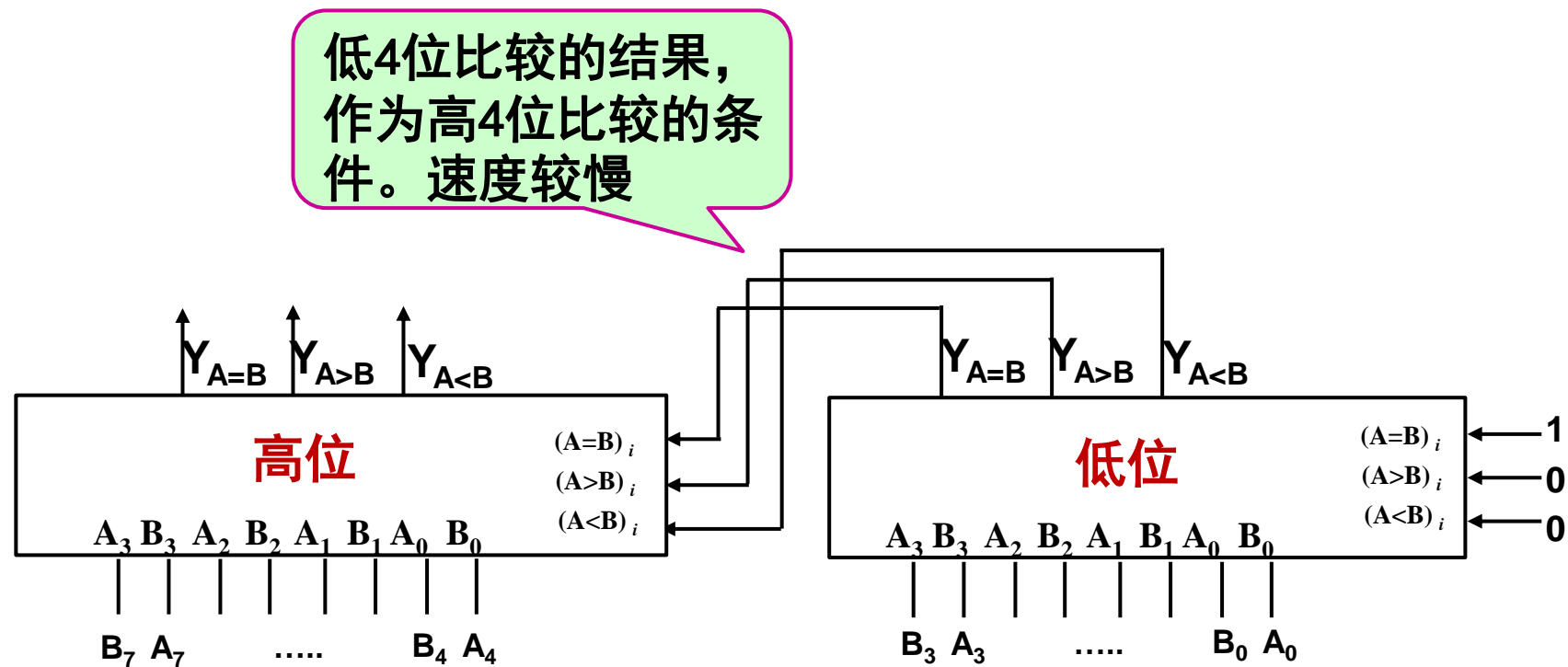

数值比较器的级联——②并行方式



 


Unit 7 组合逻辑元件

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路


可编程逻辑器件

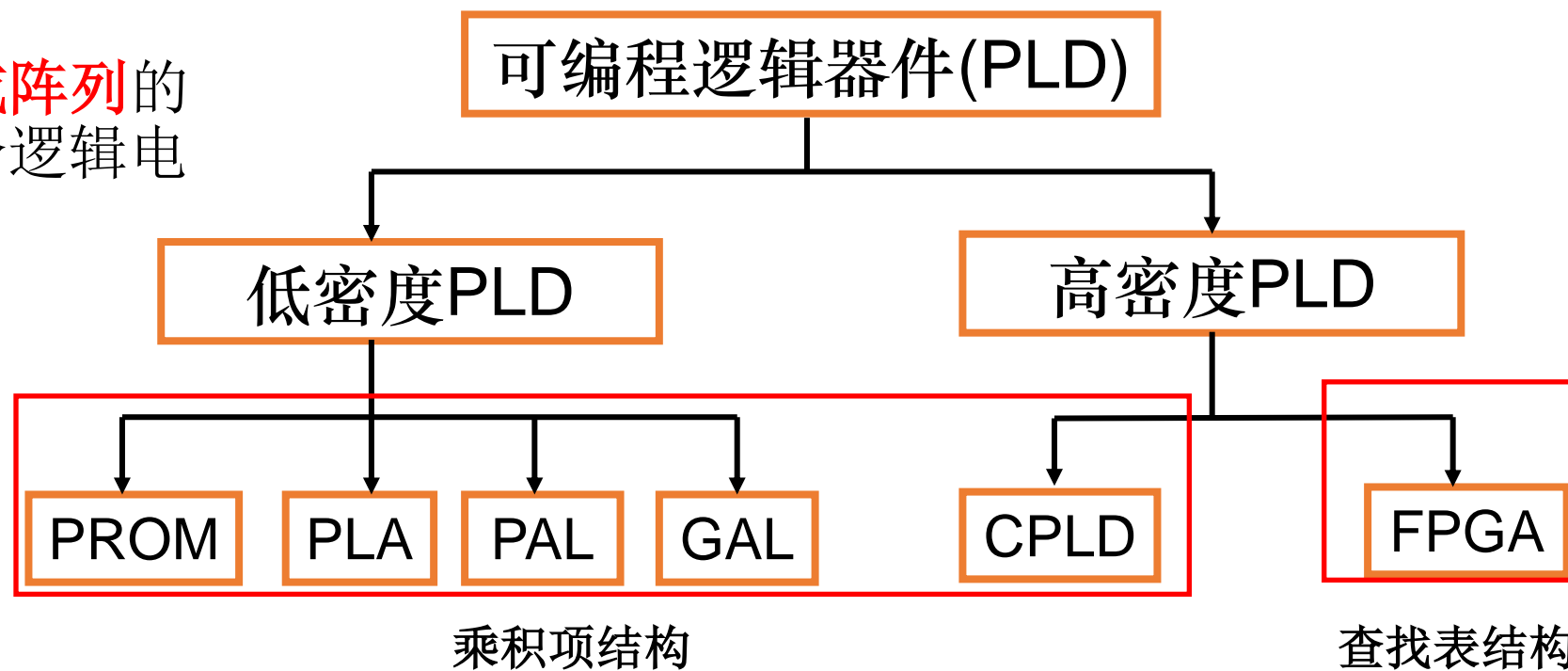  - 固定逻辑器件
- 任何组合逻辑函数均可以化为“**与或**”表达式，用“与门-或门”二级电路实现。
- 所以可以采用**与或阵列**的结构实现任何组合逻辑电路。




ROM (Read-Only Memory)

 - **半导体存储器**：是一种具有 n 个输入 b 个输出的组合逻辑电路，能够存储大量二值数字信息，以**类似矩阵**的形式存储，每次取其中的一行。
- 输入被称为**地址输入** (address input)，通常命名为 A_0, A_1, \dots, A_{n-1} 。
- 输出被称为**数据输出** (data output)，通常命名为 D_0, D_1, \dots, D_{b-1} 。



一个 $2^n \times b$ ROM的基本结构

 

ROM和真值表

- ROM “存储” 了一个n输入、b输出的组合逻辑功能的**真值表**。
- 一个3输入、4输出的组合功能的真值表，可以被存储在一个 $2^3 * 4$ ($8 * 4$) 的只读存储器中。忽略延迟，ROM的数据输出总是等于真值表中由**地址输入所选择的那行输出位**。


每一组**地址输入**
对应ROM的一个
存储单元的地址

输入			输出			
A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0


每一组输出对应
ROM的一个存储单
元中的**存放内容**。

一个3输入4输出组合逻辑函数的真值表（具有输出极性控制的2-4译码器）

乘积项结构

 


所表示的逻辑
函数是？

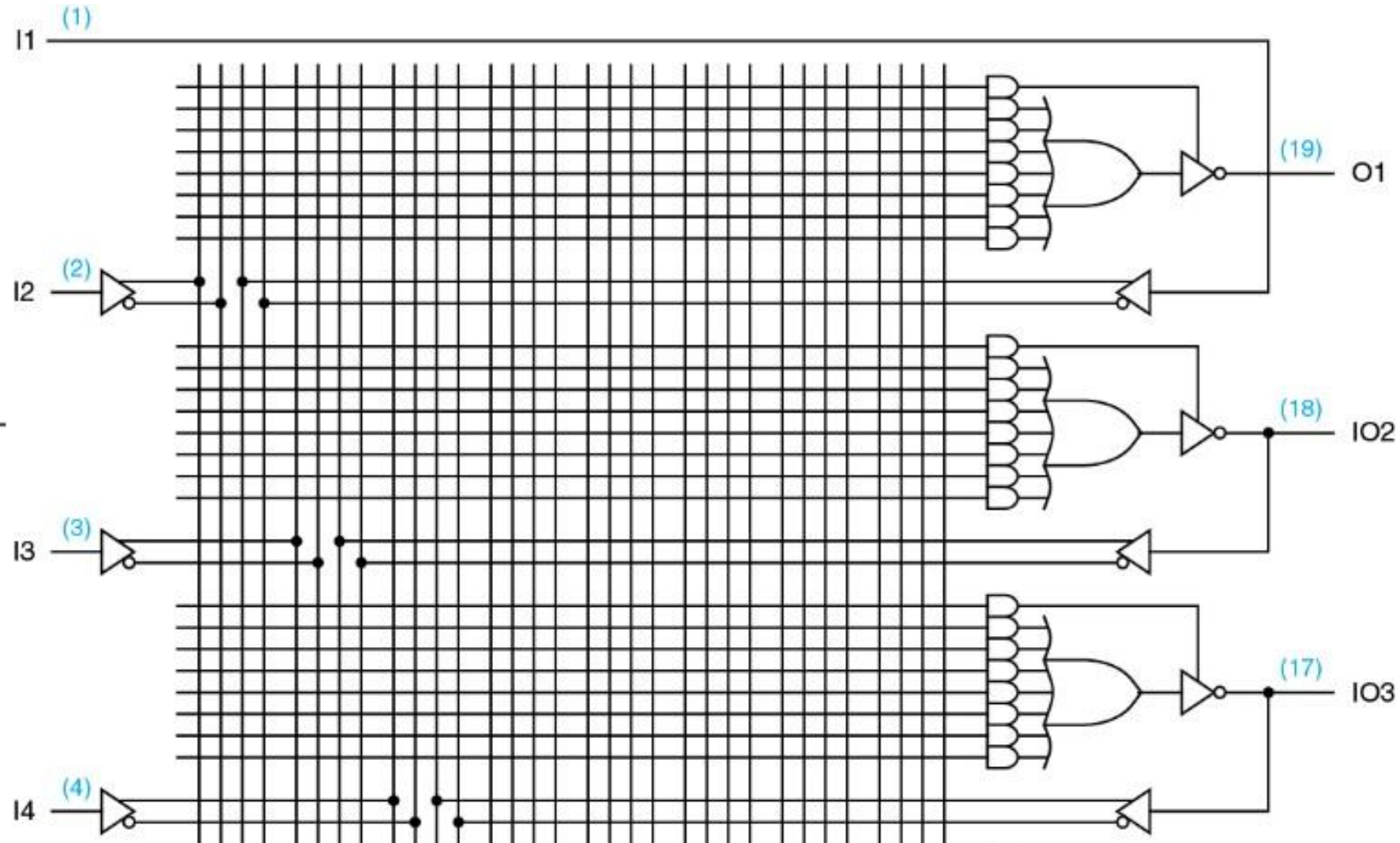


用ROM实现组合逻辑函数

- 两种不同的方式来构建译码器：
 - 使用分立的门
 - 用包含真值表的 8×4 ROM
- 使用ROM的物理实现并不是唯一的。

 


具有输出极性控制的2-4译码器

 

用存储真值表的 8×4 ROM构建2-4译码器

FPGA (Field Programmable Gate Array)

 - 即现场可编程门阵列
- FPGA能完成任何数字逻辑功能，上至高性能计算，下至简单的74系列电路，也常用于ASIC流片前的原型验证。




嵌入式硬件算法加速



协处理器

FPGA中的查找表（LUT）

- 例：使用LUT实现一个4与门电路逻辑功能


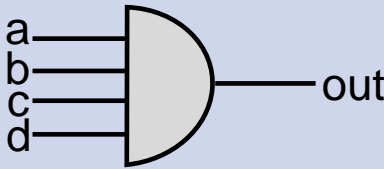
实际逻辑电路		LUT的实现方式	
			
a、b、c、d	逻辑输出	地址	RAM中存储的内容
0000	0	0000	0
0001	0	0001	0
.....	0	0
1111	1	1111	1

LUT本质就是RAM，主流的FPGA是5输入或6输入LUT

A,B,C,D由FPGA芯片的管脚输入后进入可编程连线，然后作为地址线连到LUT，LUT中已经事先写入了所有可能的逻辑结果，通过地址查找到相应的数据然后输出，这样组合逻辑就实现了。

FPGA内部结构

 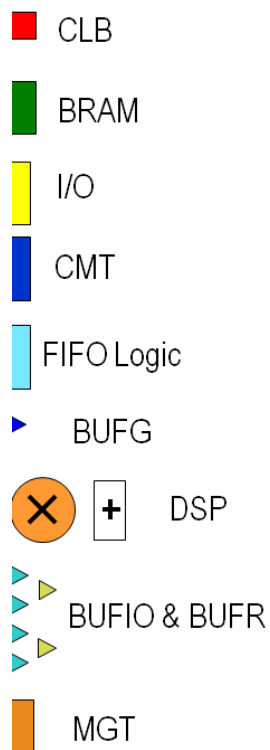- 内部资源分类：
- 逻辑资源：CLB、块存储（block ram）、DSP等；
- 连接资源：可编程互联线（PI）、输入输出块（IOB）等；
- 其他资源：全局时钟网络、时钟管理模块等
- 高端FPGA还会集成ARM核、PCIE核等。
- 资源分布采用ASMBL架构，相同资源以列方式排布。



Unit 7 组合逻辑元件

- 多路复用器(multiplexers)
- 三态器件(Three-state Buffer)
- 译码器(Decoders)
- 编码器(Encoders)
- 奇偶校验器
- 比较器
- 只读存储器(ROM)
- 利用MSI设计组合逻辑电路

Design with MSI blocks


- ① 了解各类典型集成电路芯片的功能、外特性；
- ② 学会查阅器件资料；
- ③ 能灵活运用，完成最佳设计。

MSI blocks {

- Multiplexers
- Decoders

1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

Write the expression of F

 


$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

1.用数据选择器来实现组合逻辑电路


(1) $m = n$

数据选择器的控制端个数
组合电路的输入变量个数

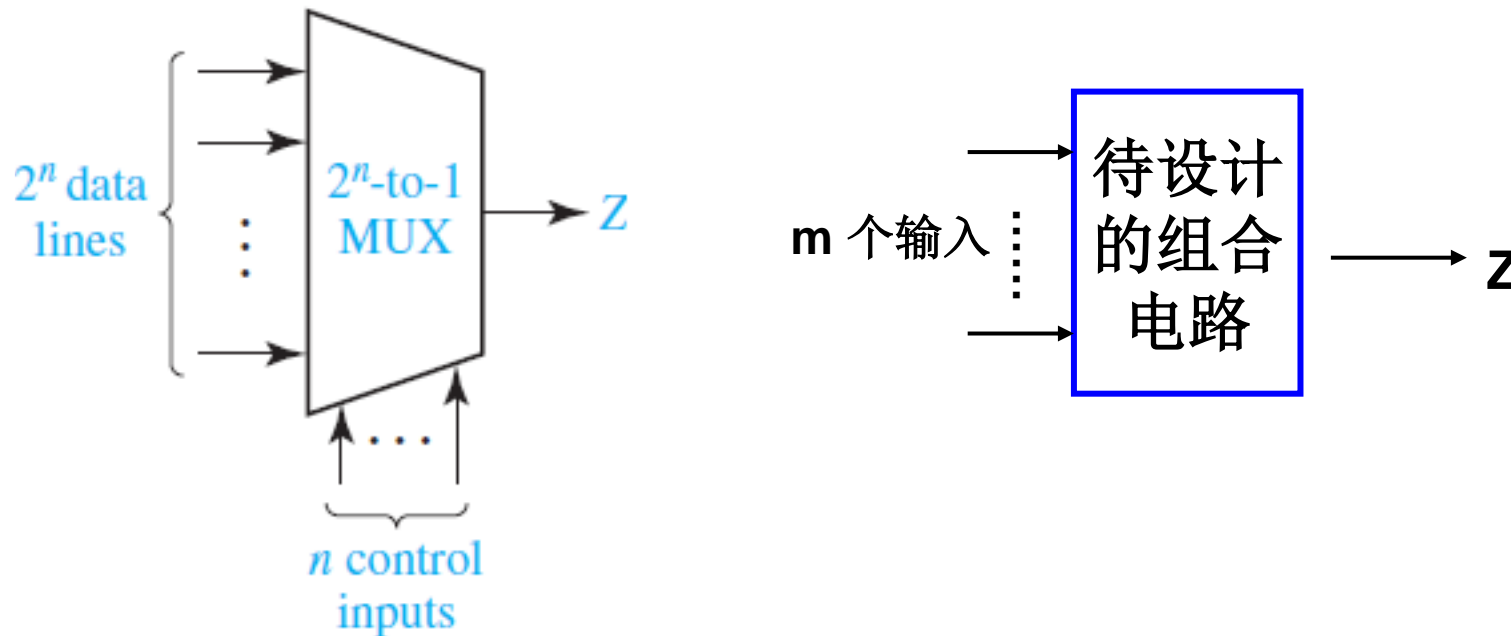

Use 8 to 1 MUX realize $F = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$

$A_2A_1A_0$	y
0 0 0	D_0
0 0 1	D_1
0 1 0	D_2
0 1 1	D_3
1 0 0	D_4
1 0 1	D_5
1 1 0	D_6
1 1 1	D_7

 

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

K.Map of F

A_2	A_1A_0			
	00	01	11	10
0	D_0	D_1	D_3	D_2
1	D_4	D_5	D_7	D_6

K.Map of MUX



1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

(2) $m = n+1$

└───┬───→ 数据选择器的控制端个数
 └───→ 组合电路的输入变量个数


Method: 降维

利用 8 to 1 MUX 设计组合逻辑：

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$

 1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$



$$f(x_1x_2\dots x_i\dots x_n)$$


$$= x_i \cdot f(x_1x_2\dots \mathbf{1} \dots x_n) + \overline{x_i} \cdot f(x_1x_2\dots \mathbf{0} \dots x_n)$$

A_2	$A_1 A_0$		00	01	11	10
			D_0	D_1	D_3	D_2
0			D_0	D_1	D_3	D_2
1			D_4	D_5	D_7	D_6

K.Map of MUX


A	BC			
	00	01	11	10
0	D	0	1	D
1	D	D	\bar{D}	1

K.Map of F

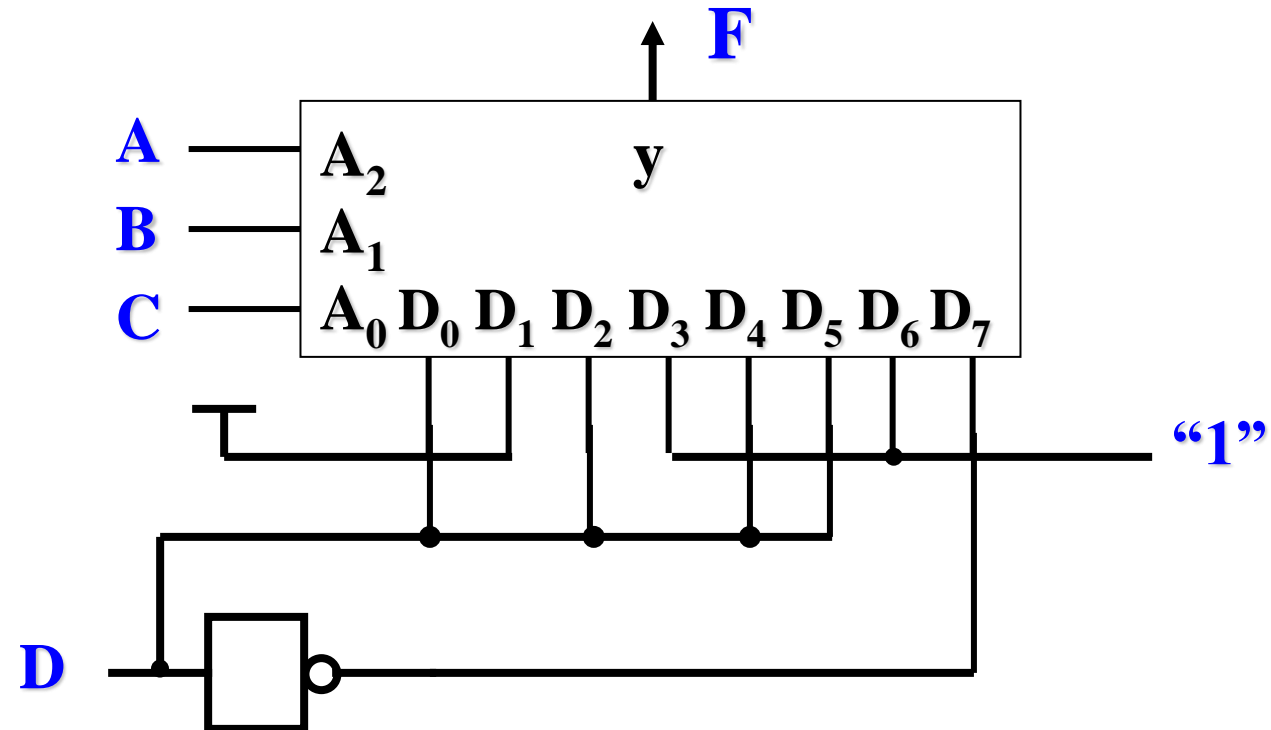

1.用数据选择器来实现组合逻辑电路

(3) $m = n+2$

 

Method: 降维

Use 4-to-1 MUX realize :

$$F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,5,6,7,9,10,14,15)$$


		$\bar{D} \quad D \quad D \quad \bar{D}$			
		$\nearrow \nearrow \nearrow \nearrow$			
CD	AB	00	01	11	10
00		1	1	0	0
01		0	1	1	1
11		0	0	1	1
10		0	1	0	1

降维

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	0	1	D
	1	D	\bar{D}	1	0

降维

		B	
		0	1
A	0	\bar{C}	$C+D$
	1	$C \oplus D$	C

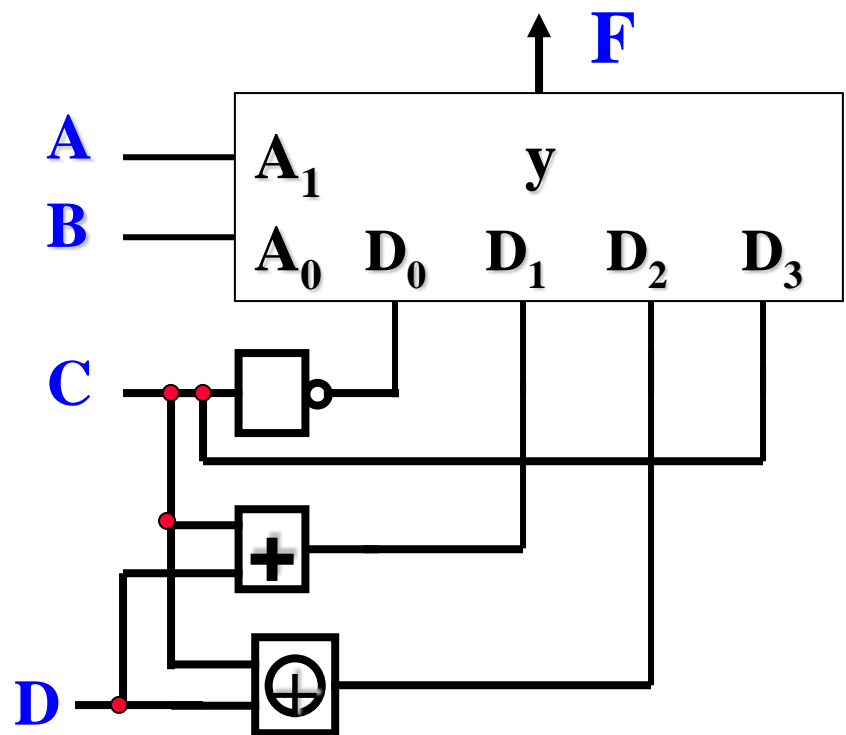


利用4-to-1 MUX 设计组合逻辑

$$F(A,B,C,D,E) = \sum m(0,5,8,9,10,11,17,18,19,20,22,23,28,30,31)$$

A B	C D	E	F
00	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		
01	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		

A B	C D	E	F
10	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		
11	0 0		
	0 1		
	1 0		
	1 1		

 

2.用数据选择器来实现组合逻辑电路

Use 4-to-1 MUX realize

$$F(A,B,C,D)=\sum m(1,2,4,9, 10,11,12,14,15)$$

Method: 降维

从函数的多个输入变量中选出2个作为MUX的选择控制变量。原则上讲，这种选择是任意的，但选择合适时可使设计简化。

① Choose A and B

① Choose A and B

		$\bar{D} \quad D \quad D \quad \bar{D}$			
	CD	00	01	11	10
AB	00	0	1	0	1
	01	1	0	0	0
	11	1	0	1	1
	10	0	1	1	1

降维




	BC	00	01	11	10
A	0	D	\bar{D}	0	\bar{D}
	1	D	1	1	\bar{D}

降维



	B	0	1
A	0	$C \oplus D$	$\bar{C}\bar{D}$
	1	$C + D$	$C + \bar{D}$

 

(b)

② Choose B and C

\bar{D} D D \bar{D}


CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	0	0
11	1	0	1	1
10	0	1	1	1

降维

BC \ A	0	1	0	1
0	D	\bar{D}	0	\bar{D}
1	D	1	1	\bar{D}

降维


B \ C	0	1
0	D	$A + \bar{D}$
1	\bar{D}	A

 

(d)

2.用译码器来实现组合逻辑电路

MSI blocks {
▪ Multiplexers
▪ Decoders

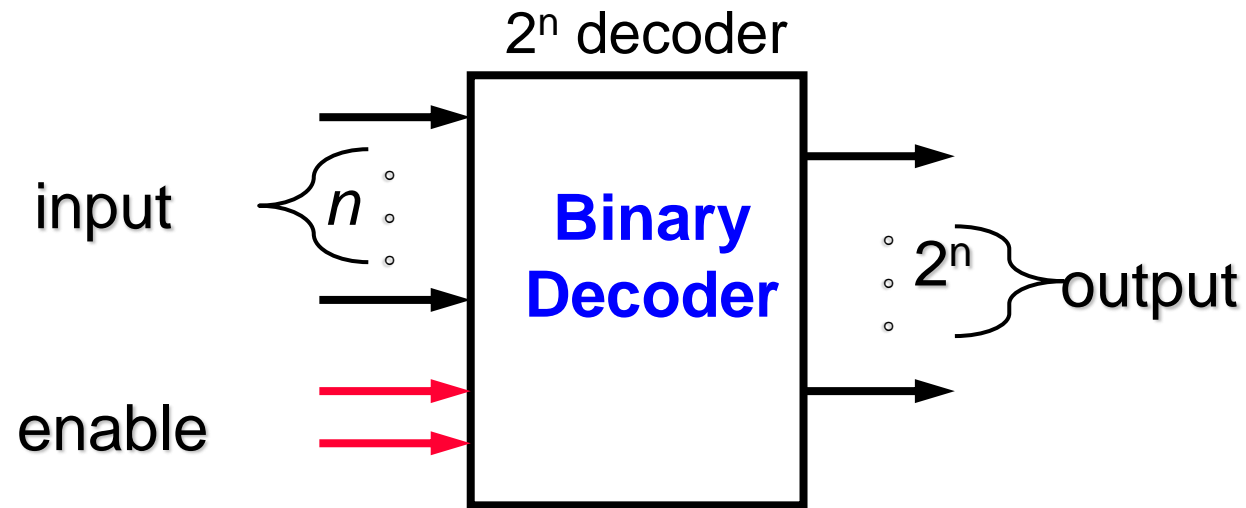


$$y_i = m_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{noninverted outputs})$$

$$y_i = m_i' = M_i, \quad i = 0 \text{ to } 2^n - 1 \quad (\text{inverted outputs})$$

2.用译码器来实现组合逻辑电路

$$f_1(a, b, c, d) = m_1 + m_2 + m_4$$

$$f_2(a, b, c, d) = m_4 + m_7 + m_9$$

 

利用 74LS138 设计 1-bit FA

a_i	b_i	C_{i-1}	S_i	C_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

74138功能表

使能端			输入			译码输出							
G_1	G_{2A}	G_{2B}	C	B	A	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

$$y_i = \overline{m}_i$$

$$S_i = \sum (1, 2, 4, 7) = \overline{m}_1 \overline{m}_2 \overline{m}_4 \overline{m}_7$$

$$c_{i-1} = \sum (3, 5, 6, 7) = \overline{m}_3 \overline{m}_5 \overline{m}_6 \overline{m}_7$$


74138功能表

$$y_i = \overline{m_i}$$

$$S_i = \sum (1,2,4,7) = \overline{m_1} \overline{m_2} \overline{m_4} \overline{m_7}$$


$$c_{i-1} = \sum (3,5,6,7) = \overline{m_3} \overline{m_5} \overline{m_6} \overline{m_7}$$

使能端			输入			译码输出							
G_1	G_{2A}	G_{2B}	C	B	A	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

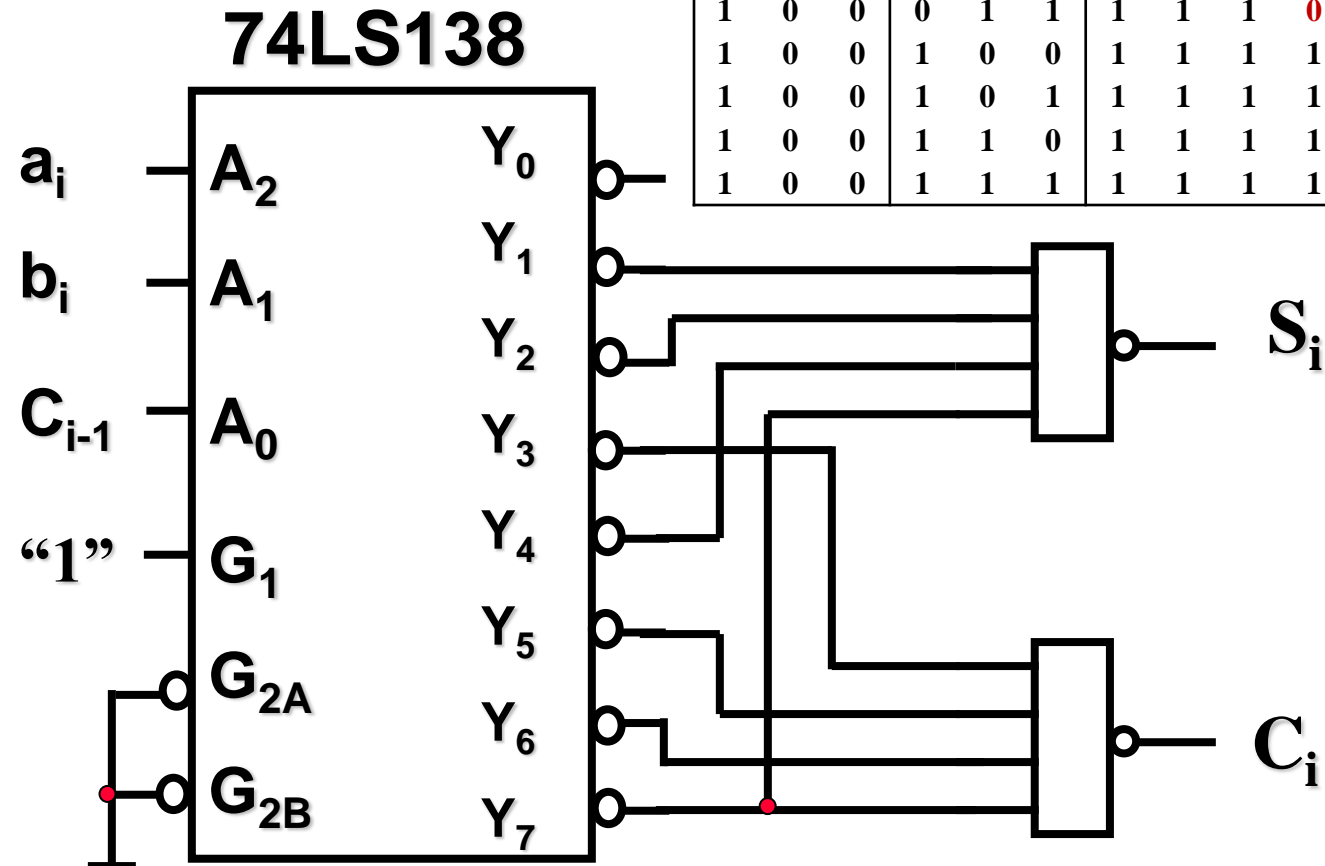

 
2.用译码器来实现组合逻辑电路

设计一个地址译码器，利用地址线 $A_9 A_8 \dots A_0$ 选择外设 A, B, C。三个外设的地址分别是 20H~2FH, 40H~4FH, 70H~7FH。



2.用译码器来实现组合逻辑电路

Circuit

 


例：利用 **8-to -1 MUX**以及 **4-10线译码器**设计一个能实现**2组3位数码等值比较**的电路。

$A_3 A_2 A_1 A_0$	$f_0 f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 f_6 f_7 f_8 f_9$
0 0 0 0	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0	1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1	1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0	1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1	1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0	1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

8-to -1 MUX


S	$A_2 A_1 A_0$	y
1	× × ×	0
0	0 0 0	a_0
0	0 0 1	a_1
0	0 1 0	a_2
0	0 1 1	a_3
0	1 0 0	a_4
0	1 0 1	a_5
0	1 1 0	a_6
0	1 1 1	a_7

 

if: $B_2B_1B_0 = 110$, then $f_6 = a_6 = 0$

if: $C_2C_1C_0 = 110$, then $y = a_6 = 0$

 if: $C_2C_1C_0 = 111$, then $y = a_7 = 1$



If $B_2B_1B_0 = C_2C_1C_0$,
Then $Z=0$